
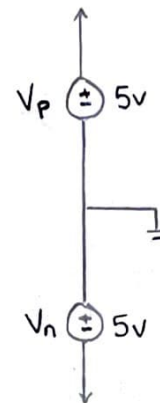


WEIN BRIDGE W/ AGC

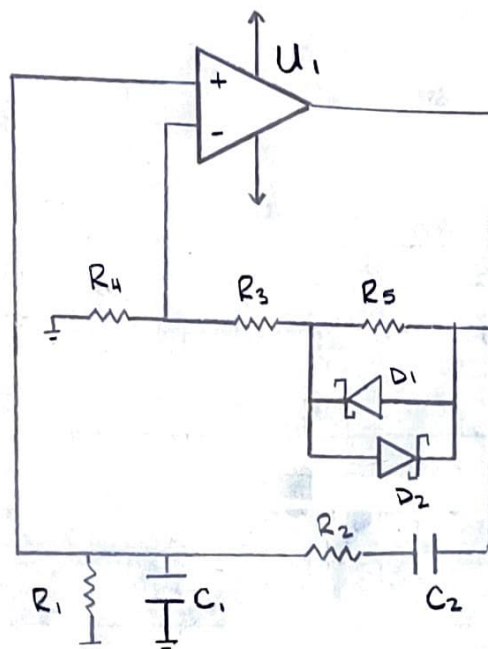

$$\begin{aligned} R_1 &= R_2 = 20\text{K}\Omega \\ C_1 &= C_2 = 4\text{nF} \\ R_3 &= R_4 = 25\text{K}\Omega \\ R_5 &= 40\text{K}\Omega \end{aligned}$$

$$f = \frac{1}{2\pi RC} = 2000$$

$$\frac{1}{RC} = 4000\pi$$

$$RC = \frac{1}{4000\pi}$$

$$\text{ASSUME } R = 20\text{K}\Omega \Rightarrow C \approx 4\text{nF}$$

$$\text{ASSUME } C_1 = C_2 = 4\text{nF} \text{ \& } R_1 = R_2 = 20\text{K}\Omega$$

FROM NOTES:

TO SATISFY BSC

$$1 + \frac{R_3}{R_4} = 3$$

$$R_3 = 2R_4$$

AFTER TUNING & ADDING AN AGC

$$R_3 = 25\text{K}\Omega$$

$$R_4 = 25\text{K}\Omega$$

$$R_5 = 40\text{K}\Omega$$

$$*(R_3 + R_5) \geq 2R_4 *$$

$$U_1: \text{AD8608 OP. AMP} \rightarrow 10\text{MHz}$$

